

Project4

Verilog 完成单周期处理器开发实验报告

一 . 整体结构

- 1. 处理器为 32 位处理器。
- 2. 处理器应支持的指令集为：处理器应支持指令集为：{addu, subu, ori, lw, sw, beq, lui, jal, jr,nop}。
- 3. nop 机器码为 0x00000000， 即空指令，不进行任何有效行为（修改寄存器等）
- 4. addu,subu 可以不支持溢出。
- 5.处理器为单周期设计。
- 6. 不需要考虑 延迟槽 。
- 7. 需要采用模块化和层次化设计。
- 8. 顶层文件为 mips.v，接口定义如下：

文件	模块接口定义
mips.v	<pre>module mips(clk,reset); input clk; //clock input reset; //reset</pre>

二 . 模块规格

1. IFU. v

(参考往届学长 Roife 的设计，将 PC ， Splitter ， IM 三大模块功能合并在同一模块中完成)

文件	模块接口定义
IFU. v	<pre>module IFU(input [31:0] PC_, input clk, input reset, output [31:0] Instr, output [5:0] Op, output [5:0] Funct, output [4:0] shamt, output [4:0] rd,</pre>

	<pre> output [4:0] rs, output [4:0] rt, output [15:0] Imm, output [25:0] addr, output reg [31:0] PC); </pre>
--	---

a. 模块接口

信号名	方向	功能描述
PC_[31:0]	I	更新后的 PC
clk	I	时钟信号
reset	I	同步复位信号
Instr[31:0]	I	Instruction
Op[5:0]	O	Opcode
Funct[5:0]	O	Function
shamt[4:0]	O	Shift Amount
rd[4:0]	O	rd
rs[4:0]	O	rs
rt[4:0]	O	Rt
Imm[15:0]	O	Imm
Addr[25:0]	O	Addr
PC[31:0]	O	PC

b. 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	复位	当复位信号有效时，PC 被设置为 0x00003000
2	更新 pc	时钟上升沿时改变 PC = PC_
3	分位	将指令位拆开

c. 代码片段

```

module IFU(
    input [31:0] PC_,
    input clk,
    input reset,
    output [31:0] Instr,
    output [5:0] Op,
    output [5:0] Funct,
    output [4:0] shamt,
    output [4:0] rd,
    output [4:0] rs,
    output [4:0] rt,

```

```

        output [15:0] Imm,
        output [25:0] addr,
        output reg [31:0] PC
    );
    reg [31:0] IM [1023:0];
    assign Instr = IM[PC[11:2]];
    assign Op = Instr[31:26];
    assign Funct = Instr[5:0];
    assign shamt = Instr[10:6];
    assign rd = Instr[15:11];
    assign rt = Instr[20:16];
    assign rs = Instr[25:21];
    assign Imm = Instr[15:0];
    assign addr = Instr[25:0];
    always@(posedge clk) begin
        if(reset) begin
            PC <= 32'h00003000;
            $readmemh("code.txt", IM);
        end
        else begin
            PC <= PC_;
        end
    end
end
endmodule

```

2. GRF. v

文件	模块接口定义
GRF. v	<pre> module GRF(input [31:0] PC, // Requirement input reset, input clk, input we, input [4:0] A1, input [4:0] A2, input [4:0] A3, input [31:0] WD3, output [31:0] RD1, output [31:0] RD2); </pre>

a. 模块接口

信号名	方向	功能描述
PC [31:0]	I	PC
clk	I	时钟信号
reset	I	同步复位信号
we	I	Writing Enable
A1[4:0]	I	Address 1 (For Reading)
A2[4:0]	I	Address 2 (For Reading)
A3[4:0]	I	Address 3 (For Writing)
WD3[31:0]	I	Writing Data 3 (For Writing)
RD1[31:0]	O	Reading Data 1 (A1 对应数据)
RD2[31:0]	O	Reading Data 1 (A2 对应数据)

b. 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	同步复位	当复位信号有效时，PC 被设置为 0x00003000
2	读取寄存器文件中数据	组合逻辑，不受时钟信号控制
3	写入寄存器文件	当 we = 1，且时钟处于上升沿状态时，写入

c. 代码片段

```

module GRF(
    input [31:0] PC, // Requirement
    input reset,
    input clk,
    input we,
    input [4:0] A1,
    input [4:0] A2,
    input [4:0] A3,
    input [31:0] WD3,
    output [31:0] RD1,
    output [31:0] RD2
);
integer i;
reg [31:0] RF [31:0];
assign RD1 = RF[A1];
assign RD2 = RF[A2];
always@(posedge clk) begin
    if(reset) begin
        for(i = 0; i < 32; i = i + 1)
            RF[i] <= 32'b0;
        end
    else begin

```

```
        if(we) begin
            if(A3 != 5'b0) begin
                RF[A3] <= WD3;
                $display("@%h: $d <= %h", PC, A3, WD3);
            end
            else RF[0] <= 32'b0;
        end
    end
end

endmodule
```

3. alu.v

文件	模块接口定义
alu.v	<pre>module ALU(input [31:0] SrcA, input [31:0] SrcB, input [2:0] ALUControl, output [31:0] ALUResult);</pre>

模块接口

信号名	方向	功能描述
SrcA[31:0]	I	32 位输入数据 1
SrcB[31:0]	I	32 位输入数据 2
ALUControl[2:0]	I	控制信号 000: + 001: - 010: & 011: 100: << 101: >> 110: >>> 111: ^ (异或)
ALUResult[31:0]	O	32 位数据输出

代码片段

```
module ALU(
    input [31:0] SrcA,
```

```

    input [31:0] SrcB,
    input [2:0] ALUControl,
    output [31:0] ALUResult
);

assign ALUResult = (ALUControl == `ALU_add)? SrcA + SrcB :
    (ALUControl == `ALU_sub)? SrcA - SrcB :
    (ALUControl == `ALU_and)? SrcA & SrcB :
    (ALUControl == `ALU_or)? SrcA | SrcB :
    (ALUControl == `ALU_sll)? SrcA << SrcB :
    (ALUControl == `ALU_srl)? SrcA >> SrcB :
    (ALUControl == `ALU_sra)? SrcA >>> SrcB :
    (ALUControl == `ALU_xor)? SrcA ^ SrcB : 32'b0;

endmodule

```

5. DM. v

文件	模块接口定义
DM. v	<pre> module DM(input [31:0] PC, // Requirement input clk, input reset, input [31:0] A, input [31:0] WD, input we, input [2:0] DMType, output [31:0] RD); </pre>

模块接口

信号名	方向	功能描述
clk	I	时钟信号
reset	I	复位信号 1: 复位 0: 无效
we	I	读写控制信号 1: 写操作
A[31:0]	I	操作寄存器地址
WD[31:0]	I	输入（写入内存）的 32 位数据
DMType[2:0]	I	判断待写入/读出数据类型 000: word

		001: halfword 010: Byte 011: unsigned_halfword 100: unsigned_Byte
PC[31:0]	1	当前 PC
RD[31:0]	0	32 位数据输出

功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	复位	当复位信号有效时，所有数据被设置为 0x00000000
2	读	根据输入的寄存器地址读出数据
3	写	处理对应地址，把输入的数据写入

代码片段

```
`include "const.v"
module DM(
    input  [31:0] PC, // Requirement
    input  clk,
    input  reset,
    input  [31:0] A,
    input  [31:0] WD,
    input  we,
    input  [2:0] DMType,
    output [31:0] RD
);
reg [31:0] DataMemory [1023:0];
wire [9:0] waddr = A[11:2];
integer i;

assign RD = (DMType == `DMType_word)? DataMemory[waddr] :
             (DMType == `DMType_half)? {{16{DataMemory[waddr][16 *
A[1] + 15]}},{DataMemory[waddr][16 * A[1] +: 16]}} :
             (DMType == `DMType_byte)? {{24{DataMemory[waddr][8
* A[1:0] + 7 ]}}, {DataMemory[waddr][8 * A[1:0] +: 8]}} :
             (DMType == `DMType_uhalf)? {16'b0, {DataMemory[waddr][16
* A[1] +: 16]}} :
             (DMType == `DMType_ubyte)? {24'b0, {DataMemory[waddr][8 *
A[1:0] +: 8]}} : DataMemory[waddr];

always@(posedge clk) begin
    if(reset) begin
        for(i = 0; i < 1024; i = i + 1)
```

```

        DataMemory[i] <= 32'b0;
    end
    else begin
        if(we) begin
            case(DMType)
                `DMType_word: begin
                    DataMemory[waddr] <= WD;
                    $display("@%h: *%h <= %h", PC, A, WD);
                end
                `DMType_half: begin
                    DataMemory[waddr][16 * A[1] +: 16] <= WD[15:0];
                    $display("@%h: *%h <= %h", PC, A, {16'b0,WD[15:0]});
                end
                `DMType_byte: begin
                    DataMemory[waddr][8 * A[1:0] +: 8] <= WD[7:0];
                    $display("@%h: *%h <= %h", PC, A, {24'b0,WD[7:0]});
                end
                default: ;
            endcase
        end
    else ;
    end
end
endmodule

```

6. EXT.v

文件	模块接口定义
EXT.v	<pre> module EXT(input [15:0] Imm, input EXTOp, output [31:0] ExtendedImm); </pre>

模块接口

信号名	方向	功能描述
Imm[15:0]	I	16 位数据输入
ExtendedImm[31:0]	O	32 位数据输出
ExtOp	I	控制信号 1: 符号扩展 0: 位 0 扩展

功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	高位符号扩展	高 16 位补符号位
2	高位 0 扩展	高 16 位补 0

代码片段

```

module EXT(
    input [15:0] Imm,
    input EXTOp,
    output [31:0] ExtendedImm
);

assign ExtendedImm = (EXTOp == 1)? {{16{Imm[15]}}}, {Imm}} : {16'b0,
{Imm}}};
endmodule

```

7. CU.v

文件	模块接口定义
CU.v	<pre> module CU(input [5:0] Op, input [5:0] Funct, output EXTOp, output [1:0] JumpOp, output MemtoReg, output ALUSrc, output RegDst, output RegWrite, output MemWrite, output [2:0] ALUControl, output beq, output [2:0] DMType, output lui, output jal); </pre>

模块接口

信号名	方向	功能描述
Op[5:0]	I	Operator, Instruction[31:25]

Funct[5:0]	I	Function, Instruction[5:0]
EXTOp	O	ExtenderOperator
JumpOp[1:0]	O	JumpOperator
MemtoReg	O	Memory_to_register_Multiplexer_Op
ALUSrc	O	Control_the_source_of_SrcB
RegDst	O	Write_Data_to_rs or rt
RegWrite	O	WriteEnable_of_GRF
MemWrite	O	WriteEnable_of_DM
ALUControl[2:0]	O	Details can be Referred to in ALU Unit
beq	O	set 1 if the instruction is beq , Input of Branchif Unit
DMType[2:0]	O	用于处理 lw、sw、lh、sh、lb、sb、lhu、 lbu 等指令
lui	O	set 1 if the instruction is lui

代码片段

```

`include "const.v"
module CU(
    input [5:0] Op,
    input [5:0] Funct,
    output EXTOp,
    output [1:0] JumpOp,
    output MemtoReg,
    output ALUSrc,
    output RegDst,
    output RegWrite,
    output MemWrite,
    output [2:0] ALUControl,
    output beq,
    output [2:0] DMType,
    output lui,
    output jal
);

wire is_R    = (Op == 6'b000000)? 1 : 0;
wire is_addu = (is_R & Funct == 6'b100001)? 1 : 0;
wire is_subu = (is_R & Funct == 6'b100011)? 1 : 0;
wire is_jr   = (is_R & Funct == 6'b001000)? 1 : 0;
wire is_ori  = (Op == 6'b001101)? 1 : 0;
wire is_lw   = (Op == 6'b100011)? 1 : 0;
wire is_sw   = (Op == 6'b101011)? 1 : 0;
wire is_beq  = (Op == 6'b000100)? 1 : 0;
wire is_lui  = (Op == 6'b001111)? 1 : 0;
wire is_j    = (Op == 6'b000010)? 1 : 0;
wire is_jal  = (Op == 6'b000011)? 1 : 0;

```

```

//ALUcontrol[2:0]
assign ALUControl = (is_ori)?           `ALU_or   :
                    (is_lw || is_sw || is_addu)? `ALU_add :
                    (is_beq ||
is_subu)?           `ALU_sub : `ALU_and;

//JumpOp[1:0]
assign JumpOp = (is_j)?   `JumpOp_j   :
                (is_jal)? `JumpOp_jal :
                (is_jr)?  `JumpOp_jr  : 2'b0;

//DMType[2:0]
assign DMType = (is_sw || is_lw)?   `DMType_word :
                /*(is_sh || is_lh)? `DMType_half :
                (is_sb || is_lb)?  `DMType_byte  :
                (is_lbu)?          `DMType_ubyte :
                (is_lhu)?          `DMType_uhalf : */
                `DMType_word;

//1-bit signal
assign lui = is_lui;
assign EXTOp = is_sw || is_lw || is_beq;
assign MemtoReg = is_lw;
assign ALUSrc = is_ori || is_sw || is_lw;
assign RegDst = is_addu || is_subu;           // rd
assign RegWrite = is_addu || is_subu || is_ori || is_lw || is_lui ||
is_jal;
assign MemWrite = is_sw;
assign beq = is_beq;
assign lui = is_lui;
assign jal = is_jal;
endmodule

```

三 . 控制器设计思路(控制信号与指令对应表见末尾)

代码如下

```
module mips(  
    input clk,  
    input reset  
);  
  
// WriteData -> RD2/ ReadData -> RD 直接删去, 使模块简洁化 (DM,  
// Prereading, Prewriting 已合体)  
wire [31:0] PC_, PC, Instr, RD1, RD2, WD3, ExtendedImm, ALUResult, RD;  
wire [25:0] addr;  
wire [15:0] Imm;  
wire [5:0] Op, Funct;  
wire [4:0] shamt, rd, rt, rs;  
wire [2:0] ALUControl, DMType;  
wire [1:0] JumpOp;  
wire RegWrite, RegDst, BranchtoJump, EXTOp, lui, MemtoReg, beq, jal,  
MemWrite;  
ALU Alu (  
    .SrcA(RD1),  
    .SrcB((ALUSrc == 1)? ExtendedImm : RD2),  
    .ALUControl(ALUControl),  
    .ALUResult(ALUResult)  
);  
CU Cu (  
    .Op(Op),  
    .Funct(Funct),  
    .EXTOp(EXTOp),  
    .JumpOp(JumpOp),  
    .MemtoReg(MemtoReg),  
    .ALUSrc(ALUSrc),  
    .RegDst(RegDst),  
    .RegWrite(RegWrite),  
    .MemWrite(MemWrite),  
    .ALUControl(ALUControl),  
    .beq(beq),  
    .DMType(DMType),  
    .lui(lui),  
    .jal(jal)  
);
```

```

BranchIf Branchif (
    .beq(beq),
    .ALUResult(ALUResult),
    .BranchtoJump(BranchtoJump)
);

```

```

DM Dm (
    .PC(PC),
    .clk(clk),
    .reset(reset),
    .A(ALUResult),
    .WD(RD2),
    .we(MemWrite),
    .DMType(DMType),
    .RD(RD)
);

```

```

EXT Ext (
    .Imm(Imm),
    .EXTOp(EXTOp),
    .ExtendedImm(ExtendedImm)
);

```

```

GRF Grf (
    .PC(PC),
    .reset(reset),
    .clk(clk),
    .we(RegWrite),
    .A1(rs),
    .A2(rt),
    .A3( (jal == 1)? 5'd31 :
        (RegDst == 1)? rd : rt),
    .WD3( (jal == 1)? PC + 4 :
        (lui == 1)? {Imm, 16'b0} :
        (MemtoReg == 1)? RD : ALUResult),
    .RD1(RD1),
    .RD2(RD2)
);

```

```

IFU Ifu (
    .PC_(PC_),
    .clk(clk),
    .reset(reset),

```

```

        .Instr(Instr),
        .Op(Op),
        .Funct(Funct),
        .shamt(shamt),
        .rd(rd),
        .rs(rs),
        .rt(rt),
        .Imm(Imm),
        .addr(addr),
        .PC(PC)
    );

NPC Npc (
    .PC(PC),
    .ExtendedImm(ExtendedImm),
    .JumpOp(JumpOp),
    .BranchtoJump(BranchtoJump),
    .addr(addr),
    .RD1(RD1),
    .PC_(PC_)
);
endmodule

```

五．测试程序

见附件

六．思考题

1、根据你的理解，在下面给出的 DM 的输入示例中，地址信号 addr 位数为什么是[11:2]而不是[9:0]？这个 addr 信号又是从哪里来的？

文件	模块接口定义
dm.v	<pre> dm(clk,reset,MemWrite,addr,din,dout); input clk; //clock input reset; //reset input MemWrite; //memory write enable input [11:2] addr; //memory's address for write input [31:0] din; //write data output [31:0] dout; //read data </pre>

lw, sw 的立即数是以字节为单位的，而设计的 DM 是以字为单位的，我们通过 ALU 运算出来的 MemAddr 是以字节为单位的，所以要除以 4，也就是右移两位，才是真正的 MemAddr，取 ALU 输出 32 位的低 10 位作为地址输入，即 [9:0]，但是需要右移两位，也就是取 [11:2] 才是所需要的真正的 MemAddr。这个 addr 信号来自于 ALU 的输出 32 位，取 [11:2]。

2、在相应的部件中，reset 的优先级比其他控制信号（不包括 clk 信号）都要高，且相应的设计都是**同步复位**。清零信号 reset 所驱动的部件具有什么共同特点？

PC, DM, GRF

PC 复位要回到 0x00003000 处，即重新开始

DM 存储了程序运行后向内存 sw 的数据，复位需要清空

GRF 存储了程序向寄存器堆写入的数据，复位应该清空

不清空就可能影响下一次程序的执行。

3. 列举出用 Verilog 语言设计控制器的几种编码方式（至少三种），并给出代码示例。根据你所列举的编码方式，说明他们的优缺点。

第一种 直接用 case 语句实现操作码和控制信号的值之间的对应

```

module new_controller(
    input [5:0] op,
    input [5:0] func,
    output reg [2:0] ALUCtrl,
    output reg [1:0] RegDst,
    output reg ALUSrc,
    output reg RegWrite,
    output reg MemRead,
    output reg MemWrite,
    output reg [1:0] MemtoReg,
    output reg ExtOp,
    output reg Branch1,
    output reg Branch2,
    output reg Branch3
);
always@(*)
begin
    case (op)
        6'b000000: //R
        begin
            case(func)
                6'b100001: begin //addu
                    RegDst[1]<=0;
                    RegDst[0]<=1;
                    ALUSrc<=0;
                    RegWrite<=1;
                    MemRead<=0;
                    MemWrite<=0;
                    MemtoReg[1]<=0;
                    MemtoReg[0]<=0;
                    ExtOp<=0;
                    Branch1<=0;
                    ALUCtrl<=3'b010;
                    Branch2<=0;
                    Branch3<=0;
                end
                6'b100011: begin //subu
                    RegDst[1]<=0;
                    RegDst[0]<=1;
                    ALUSrc<=0;
                    RegWrite<=1;
                    MemRead<=0;
                    MemWrite<=0;
                    MemtoReg[1]<=0;
                end
            end
        end
    end
end

```



```

        MemtoReg[0]<=0;
        ExtOp<=0;
        Branch1<=0;
        ALUCtrl<=3'b011;
        Branch2<=0;
        Branch3<=0;
    end
    6'b001000: begin //jr
        RegDst[1]<=0;
        RegDst[0]<=1;
        ALUSrc<=0;
        RegWrite<=1;
        MemRead<=0;
        MemWrite<=0;
        MemtoReg[1]<=0;
        MemtoReg[0]<=0;
        ExtOp<=0;
        Branch1<=0;
        ALUCtrl<=3'b010;
        Branch2<=0;
        Branch3<=1;
    end
    default: begin
        RegDst[1]<=0;
        RegDst[0]<=1;
        ALUSrc<=0;
        RegWrite<=1;
        MemRead<=0;
        MemWrite<=0;
        MemtoReg[1]<=0;
        MemtoReg[0]<=0;
        ExtOp<=0;
        Branch1<=0;
        ALUCtrl<=3'b010;
        Branch2<=0;
        Branch3<=0;
        ALUCtrl<=3'b111;
    end
endcase
end
6'b100011://Lw
begin
    RegDst[1]<=0;
    RegDst[0]<=0;

```

```
    ALUSrc<=1;
    RegWrite<=1;
    MemRead<=1;
    MemWrite<=0;
    MemtoReg[1]<=1;
    MemtoReg[0]<=0;
    ExtOp<=0;
    Branch1<=0;
    ALUCtrl<=3'b010;
    Branch2<=0;
    Branch3<=0;
end
```

```
6'b101011://sw
```

```
begin
    RegDst[1]<=0;
    RegDst[0]<=0;
    ALUSrc<=1;
    RegWrite<=0;
    MemRead<=0;
    MemWrite<=1;
    MemtoReg[1]<=0;
    MemtoReg[0]<=0;
    ExtOp<=0;
    Branch1<=0;
    ALUCtrl<=3'b010;
    Branch2<=0;
    Branch3<=0;
end
```

```
6'b000100://beq
```

```
begin
    RegDst[1]<=0;
    RegDst[0]<=0;
    ALUSrc<=0;
    RegWrite<=0;
    MemRead<=0;
    MemWrite<=0;
    MemtoReg[1]<=0;
    MemtoReg[0]<=0;
    ExtOp<=0;
    Branch1<=1;
    ALUCtrl<=3'b011;
    Branch2<=0;
```

```

        Branch3<=0;
    end

6'b001111://lui
begin
    RegDst[1]<=0;
    RegDst[0]<=0;
    ALUSrc<=0;
    RegWrite<=1;
    MemRead<=0;
    MemWrite<=0;
    MemtoReg[1]<=0;
    MemtoReg[0]<=1;
    ExtOp<=0;
    Branch1<=0;
    ALUCtrl<=3'b111;
    Branch2<=0;
    Branch3<=0;
end

```

```

6'b001101://ori
begin
    RegDst[1]<=0;
    RegDst[0]<=0;
    ALUSrc<=1;
    RegWrite<=1;
    MemRead<=0;
    MemWrite<=0;
    MemtoReg[1]<=0;
    MemtoReg[0]<=0;
    ExtOp<=1;
    Branch1<=0;
    ALUCtrl<=3'b001;
    Branch2<=0;
    Branch3<=0;
end

```

```

6'b000011://jal
begin
    RegDst[1]<=1;
    RegDst[0]<=0;
    ALUSrc<=0;
    RegWrite<=1;
    MemRead<=0;

```

```

        MemWrite<=0;
        MemtoReg[1]<=1;
        MemtoReg[0]<=1;
        ExtOp<=0;
        Branch1<=0;
        ALUCtrl<=3'b111;
        Branch2<=1;
        Branch3<=0;
    end
    endcase
end
endmodule

```

第二种 利用 assign 语句完成操作码和控制信号的值之间的对应；

下边的方法是模仿与或门阵列的

甚至于可以用真值表写表达式然后 assign

```

module new_controller2(
    input [5:0] op,
    input [5:0] func,
    output [2:0] ALUCtrl,
    output [1:0] RegDst,
    output ALUSrc,
    output RegWrite,
    output MemRead,
    output MemWrite,
    output [1:0] MemtoReg,
    output ExtOp,
    output Branch1,
    output Branch2,
    output Branch3
);
    wire r, lw, sw, beq, lui, ori, jal, jr, addu, subu;
    assign r = !op[0]&&!op[1]&&!op[2]&&!op[3]&&!op[4]&&!op[5];
    assign lw = op[0]&&op[1]&&!op[2]&&!op[3]&&!op[4]&&op[5];
    assign sw = op[0]&&op[1]&&!op[2]&&op[3]&&!op[4]&&op[5];
    assign beq = !op[0]&&!op[1]&&op[2]&&!op[3]&&!op[4]&&!op[5];
    assign lui = op[0]&&op[1]&&op[2]&&op[3]&&!op[4]&&!op[5];
    assign ori = op[0]&&!op[1]&&op[2]&&op[3]&&!op[4]&&!op[5];
    assign jal = op[0]&&op[1]&&!op[2]&&!op[3]&&!op[4]&&!op[5];

```

```

    assign addu
= !op[0]&&!op[1]&&!op[2]&&!op[3]&&!op[4]&&!op[5]&&func[5]&&!func[4]&&!f
unc[3]&&!func[2]&&!func[1]&&func[0];
    assign subu
= !op[0]&&!op[1]&&!op[2]&&!op[3]&&!op[4]&&!op[5]&&func[5]&&!func[4]&&!f
unc[3]&&!func[2]&&func[1]&&func[0];
    assign jr
= !op[0]&&!op[1]&&!op[2]&&!op[3]&&!op[4]&&!op[5]&&func[5]&&!func[4]&&f
unc[3]&&!func[2]&&!func[1]&&!func[0];

    assign RegDst[1] = jal;
    assign RegDst[0] = r;
    assign ALUSrc = lw|sw|ori;
    assign RegWrite = r|lui|ori|lw|jal;
    assign MemRead = lw;
    assign MemWrite = sw;
    assign MemtoReg[1] = lw|jal;
    assign MemtoReg[0] = lui|jal;
    assign ExtOp = ori;
    assign Branch1 = beq;
    assign Branch2 = jal;
    assign Branch3 = jr;
    assign ALUCtrl[2] = jal|lui;
    assign ALUCtrl[1] = lw|sw|beq|lui|addu|subu|jr|jal;
    assign ALUCtrl[0] = beq|lui|ori|subu|jal;
endmodule

```

第三种直接将读入 Opcode 与对应指令码进行比较

```

module CU(
    input [5:0] Op,
    input [5:0] Funct,
    output EXTOp,
    output [1:0] JumpOp,
    output MemtoReg,
    output ALUSrc,
    output RegDst,
    output RegWrite,
    output MemWrite,
    output [2:0] ALUControl,
    output beq,
    output [2:0] DMType,
    output lui,
    output jal

```

```

);

wire is_R      = (Op == 6'b000000)? 1 : 0;
wire is_addu   = (is_R & Funct == 6'b100001)? 1 : 0;
wire is_subu   = (is_R & Funct == 6'b100011)? 1 : 0;
wire is_jr     = (is_R & Funct == 6'b001000)? 1 : 0;
wire is_ori    = (Op == 6'b001101)? 1 : 0;
wire is_lw     = (Op == 6'b100011)? 1 : 0;
wire is_sw     = (Op == 6'b101011)? 1 : 0;
wire is_beq    = (Op == 6'b000100)? 1 : 0;
wire is_lui    = (Op == 6'b001111)? 1 : 0;
wire is_j      = (Op == 6'b000010)? 1 : 0;
wire is_jal    = (Op == 6'b000011)? 1 : 0;
wire is_lb     = (Op == 6'b100000)? 1 : 0;
wire is_sb     = (Op == 6'b101000)? 1 : 0;
wire is_lh     = (Op == 6'b100001)? 1 : 0;
wire is_sh     = (Op == 6'b101001)? 1 : 0;
wire is_lbu    = (Op == 6'b100100)? 1 : 0;
wire is_lhu    = (Op == 6'b100101)? 1 : 0;
wire is_lboez  = (Op == 6'b110110)? 1 : 0;

//ALUcontrol[2:0]
assign ALUControl
= (is_ori)?
    `ALU_or :
    (is_lw || is_sw || is_addu || is_lh || is_sh || is_lhu ||
is_lb || is_sb || is_lbu || is_lboez)? `ALU_add :
    (is_beq ||
is_subu)?
    `ALU_sub : `ALU_and;

//JumpOp[1:0]
assign JumpOp      = (is_j)? `JumpOp_j :
                    (is_jal)? `JumpOp_jal :
                    (is_jr)? `JumpOp_jr : 2'b0;

//DMType[2:0]
assign DMType      = (is_sw || is_lw)? `DMType_word :
                    (is_sh || is_lh)? `DMType_half :
                    (is_sb || is_lb)? `DMType_byte :
                    (is_lbu)? `DMType_byteu :
                    (is_lhu)? `DMType_halfu :
                    (is_lboez)? `DMType_lboez : `DMType_word;

```

```

//1-bit signal
assign EXTOp = is_sw || is_lw || is_beq || is_lh || is_sh || is_lhu || is_lb ||
is_sb || is_lbu || is_lboez;
assign MemtoReg = is_lw || is_lh || is_lhu || is_lb || is_lbu || is_lboez;
assign ALUSrc = is_ori || is_sw || is_lw || is_sh || is_sb || is_lboez;
assign RegDst = is_addu || is_subu; // rd
assign RegWrite = is_addu || is_subu || is_ori || is_lw || is_lui || is_jal ||
is_lh || is_lhu || is_lb || is_lbu || is_lboez;
assign MemWrite = is_sw || is_sh || is_sb;
assign beq = is_beq;
assign lui = is_lui;
assign jal = is_jal;
endmodule

```

CU 总共可分为两部分：

第一部分是指令判断部分。Logisim 中利用与门阵列实现，Verilog 中直接进行比较即可；

第二部分是控制信取值部分。Logisim 中利用或门阵列实现，Verilog 中可以通过 case 语句直接针对某一特定指令将全部控制信号赋值，与真值表对应较好，理解起来也更为直观，但指令过多时代码过于冗长；还有一种办法，单位信号使用或逻辑运算，多位信号使用 assign 语句赋值，代码较为简洁。

4. C 语言是一种弱类型程序设计语言。C 语言中不对计算结果溢出进行处理，这意味着 C 语言要求程序员必须很清楚计算结果是否会导致溢出。因此，如果仅仅支持 C 语言，MIPS 指令的所有计算指令均可以忽略溢出。请说明为什么在忽略溢出的前提下，addi 与 addiu 是等价的，add 与 addu 是等价的。提示：阅读《MIPS32® Architecture For Programmers Volume II: The MIPS32® Instruction Set》中相关指令的 Operation 部分。

add 指令操作如下

```

temp    (GPR[rs]31||GPR[rs]) + (GPR[rt]31||GPR[rt])
if temp32 ≠ temp31 then
SignalException(IntegerOverflow)
else
GPR[rd] ← temp 31..0
Endif

```

addu 指令操作如下

$GPR[rd] \leftarrow GPR[rs] + GPR[rt]$

add 指令把两个操作数的最高位当做第 33 位，实现的 33 位加法，但实际上前 32 位的结果只跟 GPR[rs], GPR[rt] 有关，即两者之和，如果有进位 1，则 $temp32 = 1 + GPR[rs]_{31} + GPR[rt]_{31}$ ，没有则 $temp32 = GPR[rs]_{31} + GPR[rt]_{31}$ ，temp31 是只跟 GPR[rs], GPR[rt] 有关的，计算出 temp31, temp32 后可以用来判断是否溢出，但如果忽略溢出，add 指令保留的 $GPR[rd] \leftarrow temp\ 31..0$ 也就是 addu 所保留的 $GPR[rd] \leftarrow GPR[rs] + GPR[rt]$ ，即 rs, rt 两个寄存器的和，跟溢出无关，所以在忽略溢出的前提下 add 与 addu 是等价的。

同样的

addi 操作为

```
temp ← (GPR[rs]31 || GPR[rs]) + sign_extend(immediate)
if temp 32 ≠ temp 31 then
    SignalException(IntegerOverflow)
else
    GPR[rt] ← temp 31..0
endif
```

addiu 操作为


$GPR[rt] \leftarrow GPR[rs] + sign_extend(immediate)$

跟上边类似，低 32 位的加法只跟 GPR[rs], sign_extend(immediate) 有关，所以如果忽略溢出，addi 指令保留的 $GPR[rd] \leftarrow temp\ 31..0$ 也就是 addiu 所保留的 $GPR[rd] \leftarrow GPR[rs] + sign_extend(immediate)$ ，即 rs 寄存器和 sign_extend(immediate) 的和，跟溢出无关，所以在忽略溢出的前提下 addi 与 addiu 是等价的。

 5. 根据自己的设计说明单周期处理器的优缺点。

优点：设计简单，结构简单，都由统一时钟控制

缺点：（1）所有指令都在一个周期内完成，但是不同类型的指令可能具有不同的指令周期，这就导致了单周期处理器速度慢，吞吐量低，同步时钟的设计，时钟周期是常数，需要足够长以满足最慢的指令，而大部分指令执行时比较快的，比如 R 型不需要访问存储器，比 lw 要快，这就很浪费时间。（2）有三个加法器，一个用于 ALU，两个用于 PC 的逻辑（PC+4 和 beq 指令的跳转），而加法器是比较占用芯片面积的电路。（3）采用独立的指令存储器 IM 和数据存储器 DM，在实际系统中不太现实。



Instruction	Opcode	Funct	EXTOp	JumpOp[1:0]	MemtoReg	ALUSrc	RegDst	RegWrite	MemWrite	ALUControl[2:0]	Beq	DMType[1:0]	lui	jal
addu	000000	100001	X	00	0	0	1	1	0	010	0	0	00	0
addu	000000	100001	X	00	0	0	1	1	0	010	0	0	00	0
subu	000000	100011	X	00	0	0	1	1	0	011	0	0	00	0
ori	001101	X	0	00	0	1	0	1	0	001	0	00	0	0
sw	101011	X	1	00	X	1	X	0	1	010	0	00	0	0
lw	100011	X	1	00	1	1	0	1	0	010	0	00	0	0
beq	000100	X	1	00	X	0	X	0	0	011	1	X	0	0
lui	001111	X	X	00	X	X	0	1	0	X	0	X	1	0
jal	000011	X	X	01	X	X	X	1	0	X	0	X	0	1
j	000010	X	0	10	X	X	X	0	0	X	0	X	0	0
jr	000000	001000	X	11	X	X	X	0	0	X	0	X	0	0

```
1  # swl 以 rs + Imm 为起点，将最左端字节填入，接下来向右依次填充，直至将本字填满
2  li      $t0, 0x89abcdef
3  swl     $t0, 0($0)      # 0(0)
4  swl     $t0, 5($0)      # 1(4)
5  swl     $t0, 10($0)     # 2(8)
6  swl     $t0, 15($0)     # 3(12)
7
8  # swr 以 rs + Imm 为起点，将最右端字节填入，接下来向左依次填充，直至将本字填满
9  li      $t0, 0x89abcdef
10 swr     $t0, 16($0)     # 0(16)
11 swr     $t0, 21($0)     # 1(20)
12 swr     $t0, 26($0)     # 2(24)
13 swr     $t0, 31($0)     # 3(28)
14
15 # 测试 swl, swr 对原数据是否有影响
16 li      $t1, 0x55555555
17 sw      $t1, 24($0)     # 0(24)
18 swr     $t0, 26($0)     # 2(24)
19 # 无影响
20
21
22
```

Line: 22 Column: 1 ☒ Show Line Numbers

Mars MessagesRun I/O

Clear

@00003038: *00000018 <= 55555555
@0000303c: *00000018 <= 55ef5555
@0000303c: *00000018 <= cdef5555

Name	Number	Value
\$zero	0	0x00000000
\$at	1	0x55550000
\$v0	2	0x00000000
\$v1	3	0x00000000
\$a0	4	0x00000000
\$a1	5	0x00000000
\$a2	6	0x00000000
\$a3	7	0x00000000
\$t0	8	0x89abcdef
\$t1	9	0x55555555
\$t2	10	0x00000000
\$t3	11	0x00000000
\$t4	12	0x00000000
\$t5	13	0x00000000
\$t6	14	0x00000000
\$t7	15	0x00000000
\$s0	16	0x00000000
\$s1	17	0x00000000
\$s2	18	0x00000000
\$s3	19	0x00000000
\$s4	20	0x00000000
\$s5	21	0x00000000
\$s6	22	0x00000000
\$s7	23	0x00000000
\$t8	24	0x00000000
\$t9	25	0x00000000
\$k0	26	0x00000000
\$k1	27	0x00000000
\$gp	28	0x00001800
\$sp	29	0x00002ffc
\$fp	30	0x00000000
\$ra	31	0x00000000
pc		0x00003040
hi		0x00000000
lo		0x00000000

```
1  # $signed() !!!!! 不要再被坑了!!!
2
3  # $t0 = 0x7fff_ffff ( > 0 ) <s>
4  lui     $t0, 0x7fff
5  ori     $t0, 0xffff
6
7  # $t1 = 0x7fff_ffff ( > 0 ) <b>
8  lui     $t1, 0x7fff
9  ori     $t1, 0xffff
10
11 # $t2 = 0xffff_0001 ( < 0 ) <s>
12 lui     $t2, 0xffff
13 ori     $t2, 0x0001
14
15 # $t3 = 0xffff_0002 ( < 0 ) <b>
16 lui     $t3, 0xffff
17 ori     $t3, 0x0002
18
19 j        if_1
20
21 else_1:
22 ori     $s0, 0xffff
23 j        if_2
24
25 else_2:
26 ori     $s1, 0xffff
27 j        if_3
28
29 else_3:
30 ori     $s2, 0xffff
31 j        if_4
32
33 else_4:
34 ori     $s3, 0xffff
35 j        if_5
36
37 else_5:
38 ori     $s4, 0xffff
39 j        if_6
40
41 else_6:
42 ori     $s5, 0xffff
43 j        none
44
45 if_1:
46 bne     $t0, $t0, else_1
47
48 if_2:
49 bgtz    $t1, else_2
50
51 if_3:
52 bgtz    $t2, else_3
53
54 if_4:
55 bltz    $t1, else_4
56
57 if_5:
58 bltz    $t2, else_5
59
60 if_6:
61 beq     $t1, $t1, else_6
62
63 none:
64 nop
65
66
67
```

@00003000: \$ 8 <= 7fff0000
@00003004: \$ 8 <= 7fffffff
@00003008: \$ 9 <= 7fff0000
@0000300c: \$ 9 <= 7fffffff
@00003010: \$10 <= ffff0000
@00003014: \$10 <= ffff0001
@00003018: \$11 <= ffff0000
@0000301c: \$11 <= ffff0002
@0000302c: \$17 <= 0000ffff
@00003044: \$20 <= 0000ffff
@0000304c: \$21 <= 0000ffff

@00003000: \$ 8 <= 7fff0000
@00003004: \$ 8 <= 7fffffff
@00003008: \$ 9 <= 7fff0000
@0000300c: \$ 9 <= 7fffffff
@00003010: \$10 <= ffff0000
@00003014: \$10 <= ffff0001
@00003018: \$11 <= ffff0000
@0000301c: \$11 <= ffff0002
@0004302c: \$17 <= 0000ffff
@00043044: \$20 <= 0000ffff
@0000304c: \$21 <= 0000ffff

@00003000: \$ 8 <= 7fff0000
@00003004: \$ 8 <= 7fffffff
@00003008: \$ 9 <= 7fff0000
@0000300c: \$ 9 <= 7fffffff
@00003010: \$10 <= ffff0000
@00003014: \$10 <= ffff0001
@00003018: \$11 <= ffff0000
@0000301c: \$11 <= ffff0002
@0000302c: \$17 <= 0000ffff
@00003034: \$18 <= 0000ffff
@0000304c: \$21 <= 0000ffff